

### 1.schematic of DFF


# top level

 


inside d flipflop(編號是為了等一下的列表(number

 


inside D latch(編號是為了等一下的列表(subnumber

 

## inside nand

 


### inside inv

 


| number | subnumber |    |         |           |          |
|--------|-----------|----|---------|-----------|----------|
| 1      |           | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|        |           | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
| 2      |           | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|        |           | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
| 3      |           | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|        |           | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
| 4      |           | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|        |           | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
| 5      |           | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|        |           | M1 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |

| 6 |   | MO | n 22 mm | w=680e-9  | l=340e-9 |
|---|---|----|---------|-----------|----------|
| 7 |   |    | n_33_mm |           |          |
|   |   | M1 | p_33_mm | w=1.36e-6 | l=340e-9 |
|   |   | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | l=340e-9 |
|   | 4 | M1 | p_33_mm | w=1.36e-6 | l=340e-9 |
| 8 | 1 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | l=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | l=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 2 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 3 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 4 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 5 | M0 | n_33_mm | w=340e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | p_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
| 9 | 1 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 2 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 3 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 4 | M0 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | n_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M2 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   |   | M3 | p_33_mm | w=1.36e-6 | I=340e-9 |
|   | 5 | M0 | n_33_mm | w=340e-9  | I=340e-9 |
|   |   | M1 | p_33_mm | w=680e-9  | I=340e-9 |

 

### 3. Setup time and Hold time

 


Clk edge is 25ns

25-24.935=0.065(ns)

v2 d 0 PWL 0 0 23e-9 0 23.1e-9 3.


34.9e-9 3.3 35e-9 0 100e-9

 

出乎意料的 Hold time =0

解釋 1:在每個 edge 時,確實兩個 D latch 都有同時開啟的可能(也就是 transparent latch),但這個同時開啟的時間太小,所以下降也沒有太 多,還在 slave latch 可容忍範圍內,slave 的電位自動回復到 vdd,同 時 master 也自動回復。

 解釋 2:這次為了做到可以 reset 的 flipflop, 在前面有增加一些邏輯閘, 所以在 D 的傳遞也是有受到一些 delay 的



如圖:藍色是 master latch D input


確實有比原本的 D 訊號慢一些

粉紅色是 latch 的 nand·確實有被 D 的改變受到影響·但很快 Clk 關閉·而粉紅色也自動回復

 
#### 4.Maximum clock rate

定義我的正常運作 D 從 0->1 · clk 到第二次 rising edge 時 · Q 的電位要高於 3.3\*0.7=(2.31)V


同理定義正常運作 D 從 1->0·clk 到第二次 rising edge 時·Q 的電位要低於 3.3\*0.3=(0.99)V



clk = 1.6e - 9 = 625000000Hz

 


0->1,上升狀況 Q=2.43(符合)

 


1->0 · 下降狀況 Q=1.12(不符合)

clk=1.62e-9 = 617283950Hz

 

0->1,上升狀況 Q=2.56(符合)

 

1->0,下降狀況 Q=0.939(符合)

Maximum clock rate ≒ 617283950Hz