

今天利用 3 種方式實驗數位電路驗證

**第一個實驗**是使用 minterm,maxterm 的方式來找回原本的邏輯電路

歸納 minterm:

想辦法將各個 input(包含 invert 反轉)and 運算後產出 1

各個 minterm 合併利用 or

歸納 maxterm:


想辦法將各個 input(包含 invert 反轉)or 運算後產出 0

各個 maxterm 合併利用 and

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////////////////
3 // Company:
4 // Engineer:
5 //
6 // Create Date:    22:36:19 09/29/2019
7 // Design Name:
8 // Module Name:    veriloga
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////////////////
21 module veriloga(output F1 , output F2 ,input w , input x ,input y ,input z):
22     assign F1 = ((~w) & (~x) & (~y) & (z)) | ((~w) & (~x) & (y) & (~z)) | ((~w) & (x) & (y) & (~z)) | ((w) & (~x) & (y) & (z))
23     assign F2 = ((w) | (x) | (y) | (z)) & ((w) | (~x) | (y) | (z)) & ((w) | (~x) | (y) | (~z)) & ((w) | (~x) | (~y) | (~z)) & ((~w) | (x) | (y) | (z)) & (~
24
25 endmodule
26
```

以 Verilog 實現

在使用 testbench 時遇到了一些狀況:

 

```
46
47     initial begin
48         // Initialize Inputs
49         /*
50         for (w = 0 ;w <= 1 ;w=w+1)begin
51             for (x = 0 ;x<= 1; x=x+1)begin
52                 for(y = 0; y <= 1 ;y=y+1)begin
53                     for(z = 0 ;z <= 1 ;z= z+1)begin
54                         #50;
55                     end
56                 end
57             end
58         end
59         */
60
```

本來想要使 for 迴圈來模擬各個 Input 狀況

但模擬出來的結果只有迴圈內層的 Z 有震盪的情況

詢問教授的結果

應該是 for 迴圈內不行同時為 1. for 迴圈操縱的變數 2. input 的變數

```
for (u = 0 ;u <= 1 ;u=u+1)begin
    for (i = 0 ;i<= 1; i=i+1)begin
        for(o = 0; o <= 1 ;o=o+1)begin
            for(p = 0 ;p <= 1 ;p= p+1)begin
                w=u;
                x=i;
                y=o;
                z=p;
                #50;
            end
        end
    end
end
end
/*
```

指定其他的變數後狀況還是一樣，無法得到理想上的輸出

再次詢問教授後，教授有提到硬體描述語言的同步特性與 C 語言一條一條執行上是有差異，以後會在教 testbench 的其他用法

所以以後的狀況還是乖乖把 input 的資料寫入

```
60
61      w=0;
62      x=0;
63      y=0;
64      z=0;
65      #50;
66
67
68      w=0;
69      x=0;
70      y=0;
71      z=1;
72      #50;
73
74
75      w=0;
76      x=0;
77      y=1;
```

乖乖的打出 testbench 測試 Input



正常的輸出  $F1=F2$

## 第二個實驗 使用的是 structural level 的模擬

```
8 // Module Name:    veriloga
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21 module veriloga(output O1,output O2,output O3,output O4,input x,input y ,input z);
22     wire O1_A;
23     nor(O1_A,x,y);
24     nor(O1,O1_A,z);
25
26     wire O1_C;
27     nor(O1_C,y,x);
28     nor(O2,O1_C,z);
29
30     wire O2_A;
31     nor(O2_A,x,y);
32     nor(O3,O2_A,z);
33
34     wire O2_C;
35     nor(O2_C,y,z);
36     nor(O4,O2_C,x);
37
38 endmodule
```

本來想利用 equivalence 方式檢查是否等式左邊等於等式右邊

但我不知道怎麼用 structural level 的方式表示，所以使用 nor 後在使用 not  
詢問助教後可以使用 **xnor** 以檢查左式是否相等右式

```

22 //
23 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
24
25 module testbench;
26
27 // Inputs
28 reg x;
29 reg y;
30 reg z;
31
32 // Outputs
33 wire O1;
34 wire O2;
35 wire O3;
36 wire O4;
37
38 // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
39 verilogs uut (
40     .O1(O1),
41     .O2(O2),
42     .O3(O3),
43     .O4(O4),
44     .x(x),
45     .y(y),
46     .z(z)
47 );
48
49 initial begin
50     // Initialize inputs
51     x = 0;
52     y = 0;
53     z = 0;
54
55     #50;
56
57     x = 0;
58     y = 0;
59     z = 1;
60
61     #50;
62
63     x = 0;
64     y = 1;
65     z = 0;
66
67     #50;
68
69     x = 0;
70     y = 1;
71     z = 1;
72
73     #50;
74
75     x = 1;
76     y = 0;
77     z = 0;
78
79     #50;
80
81     x = 1;
82     y = 0;
83     z = 1;
84
85     #50;
86
87

```

乖乖打的測試資料




證實  $O1=O2$

$O3 \neq O4$

### 第三個實驗利用 schematic 方式

證明 XOR 的結合率

利用多種 XOR 模擬組合

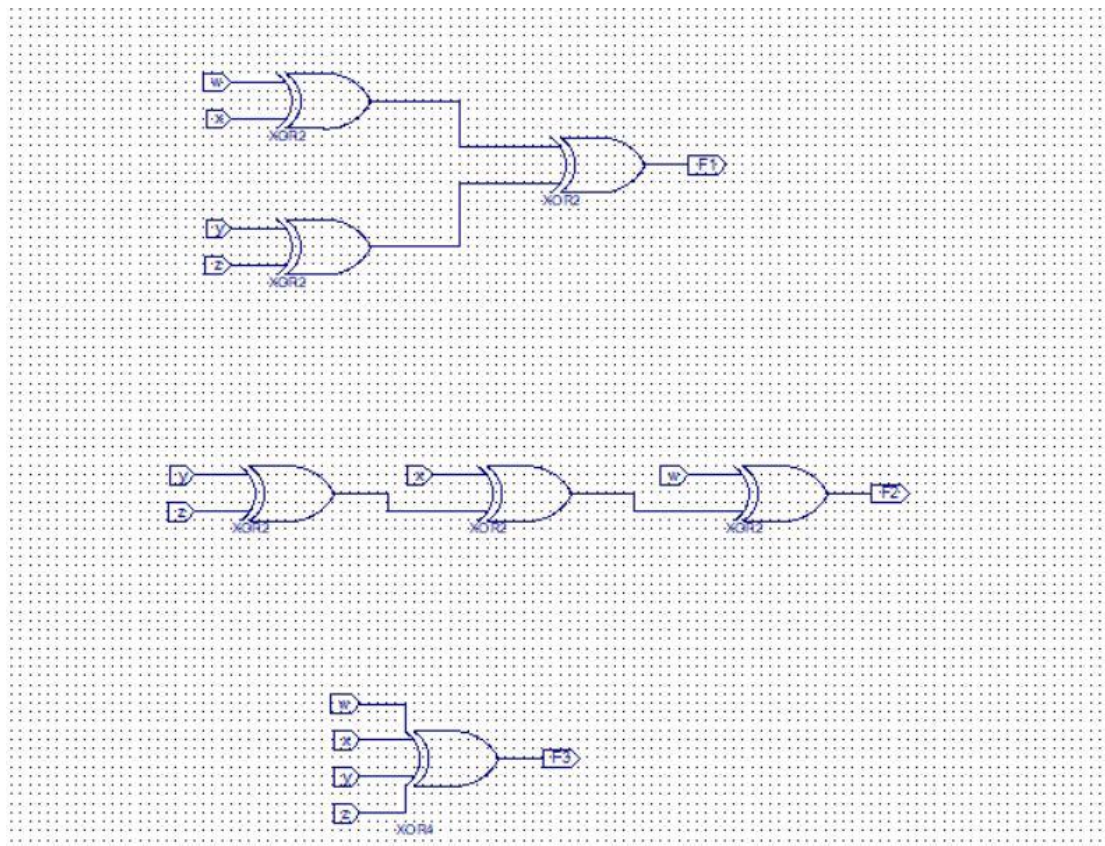

```
2
3 timescale 1ns / 1ps
4
5 module scha_scha_sch_tb();
6
7 // Inputs
8 reg w;
9 reg x;
10 reg y;
11 reg z;
12
13 // Output
14 wire F1;
15 wire F2;
16 wire F3;
17
18 // Bidirs
19
20 // Instantiate the DUT
21 scha DUT (
22     .w(w),
23     .x(x),
24     .y(y),
25     .z(z),
26     .F1(F1),
27     .F2(F2),
28     .F3(F3)
29 );
30 // Initialize Inputs
31 initial begin
32     w=0;
33     x=0;
34     y=0;
35     z=0;
36     #50;
37
38     w=0;
39     x=0;
40     y=0;
41     z=1;
42     #50;
43
44     w=0;
45     x=0;
46
47     -
```

測試資料



證實  $F1=F2=F3$